

NAME MUHAMMAD ALI  
REG.NO 19PWCSE1801  
SECTION A

Day: 27/07/23

Question No 1

Reg. No = 1801

$X_L = 1 + 8 + 0 + 1$

$X_L = 10 \Omega$

$X_C = \frac{1 + 8 + 0 + 1}{4} = \frac{10}{4}$

$X_C = 2.5 \Omega$

To find Thevenin equivalent, let short the voltage source

The circuit become

$8\Omega$  and  $j10$  are in parallel

$Z_{(8)(j10)} = \frac{(8)(j10)}{8 + j10}$

Date: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

2)

$$= \frac{80j}{8+j10} \Rightarrow \frac{80 \angle 90^\circ}{12.8 \angle 51^\circ}$$

$$Z_{12} = 6.25 \angle 39^\circ$$

And  $-j2.5$  and  $j20$  are in parallel

$$Z_{24} = \frac{(-j2.5)(j20)}{j20 + (-j2.5)}$$

$$Z_{34} = \frac{50 \angle 0^\circ}{17.5 \angle 90^\circ}$$


$$Z_{34} = 2.8 \angle -90^\circ$$

$$Z_T = (6.25 \angle 39^\circ) + (2.8 \angle -90^\circ)$$

$$Z_T = 4.8 + 3.9j + 0 - 2.8j$$


$$Z_{Total} = 4.8 + 1.13j$$

The Thevenin equivalent circuit

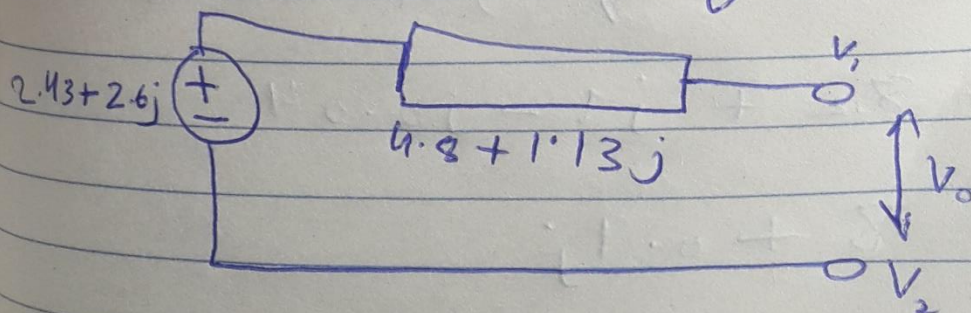



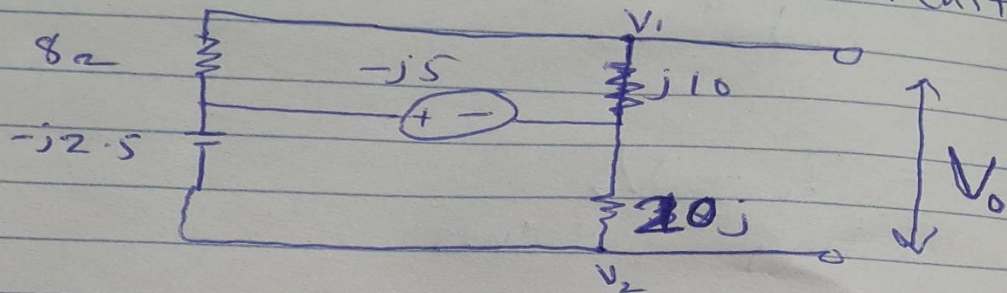Find the voltage drop across open terminal of the circuit



Let first find  $V_1$  &  $V_2$   
By voltage division formula  
$$V_1 = \frac{j10}{82 + j10} (-j2.5)$$

$$V_1 = \frac{50 \angle 0^\circ}{12 \angle 51.3^\circ}$$

$$V_1 = 3.9 \angle -51.3^\circ$$

$$V_2 = \frac{j20}{j20 - j2.5} \times -j5$$

$$V_2 = \frac{20 \angle 90^\circ}{17.5 \angle 90^\circ} \times 5 \angle -90^\circ$$

$$V_2 = \frac{100 \angle 0^\circ}{17.5 \angle 90^\circ}$$

$$V_2 = 5.71 \angle -90^\circ$$

where  $V_1$  and  $V_2$  are the drop across  $j10$  and  $j20$  respectively.

Now, find " $V_o$ "

$$V_o = V_1 - V_2$$

putting values

$$V_o = (3.9 \angle 51.3^\circ) - (5.7 \angle 90^\circ)$$

$$V_o = 3.60 \angle 47.4^\circ$$



## Question No 2


$$R = 10 \Omega \quad L = 1 \text{ mH}$$

$$C = \frac{1+8+0+1}{4} \times 10 \text{ mF}$$

$$C = 2.5 \times 10 \text{ mF}$$

$$C = 25 \text{ mF}$$

$$\omega = 1000 \text{ rad/s}$$

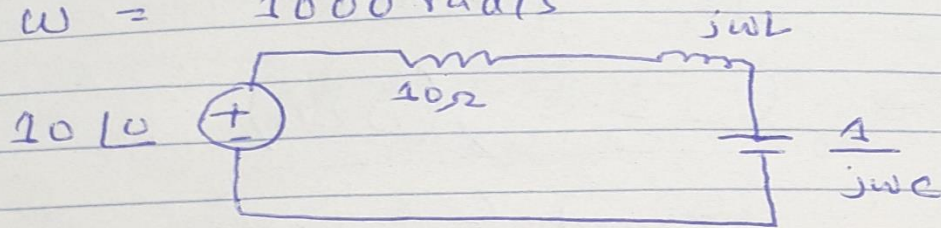


$$Z_L = j\omega L = j(1000)(1 \times 10^{-3})$$

$$Z_L = j1 \Omega$$

$$Z_C = \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{j(1000)(25 \text{ mF})}$$

$$Z_C = \frac{0.04}{j} \Omega$$

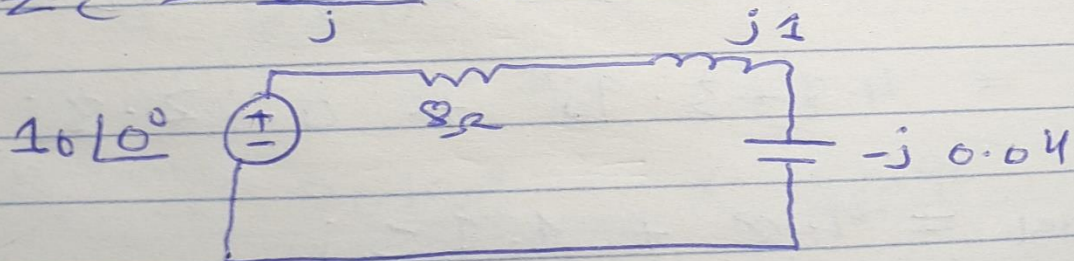


Now find  $Z_{eq}$ , of series

$$Z_{eq} = 8 + j1 - j0.04$$

$$Z_{eq} = 8 + 0.9j$$

The circuit become

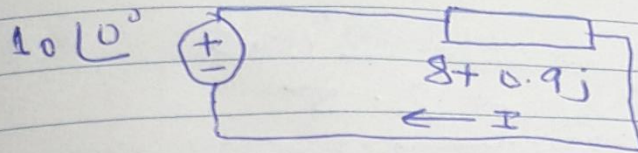


Now find current,  $I$

$$I = \frac{10 \angle 0^\circ}{8 + 0.9j}$$

$$I = \frac{10 \angle 0^\circ}{8 \angle 6.4^\circ}$$

$$I = 1.25 \angle -6.4^\circ$$


plot :-

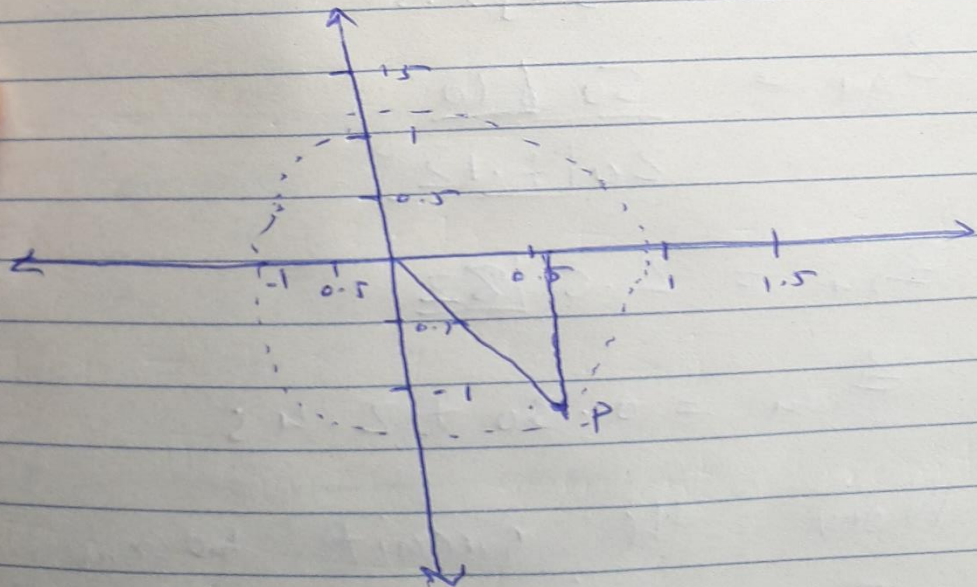



Date: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_


## Question No. 3

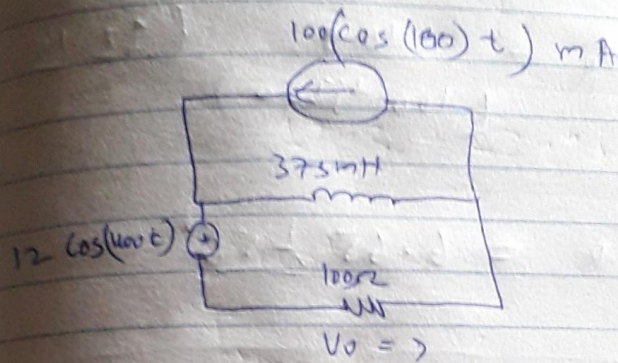

$$W = (1 + 8 + 0.1) \times 10$$

$$W = 10 \times 10 = 100 \text{ rad/s}$$

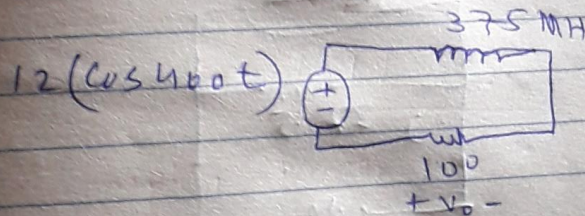
Let leave the current source open, then circuit become



$$Z_L = j(400)(375 \times 10^{-3})$$

$$Z_L = j150$$

$$Z_R = 100 \Omega$$

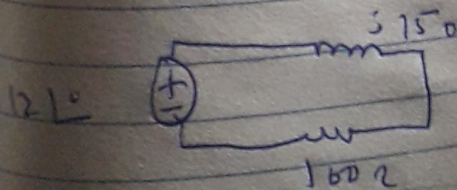


To find  $V_R$

$$V_R = \frac{100}{(100 + j250)} (12 \angle 0^\circ)$$

$$V_R = 6.65 \angle -56^\circ$$


$$V_o(t) = 6.65 (\cos 400t - 56.3i) V$$

Now find  $v_o(t)$

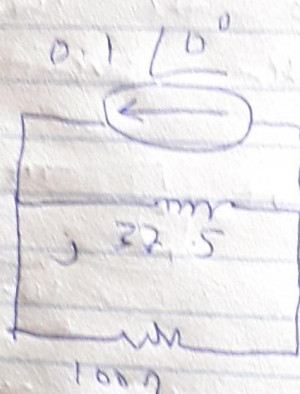

$$Z = \frac{(37.5)(100)}{(37.5)(+100)} = 27.2 \angle 58^\circ$$

The circuit becomes

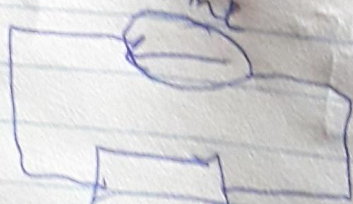




Day: 27/07/23

## Question No 4

$$V = 50 \angle 120^\circ \text{ mV}$$

$$X_c = 2.5$$

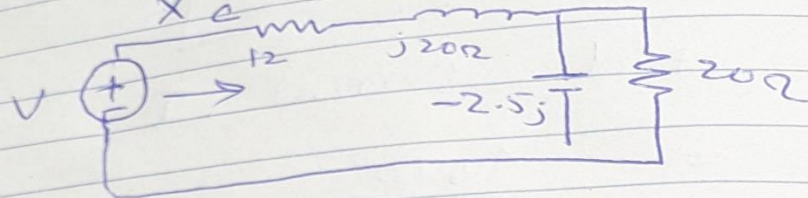

12 and  $j20$  are in series, so

$$Z_{12} = 12 + j20$$

And,  $-2.5j$  and  $20$  are in parallel


$$Z_{34} = \frac{(20)(-2.5j)}{20 - 2.5j}$$

$$Z_{34} = \frac{50 \angle 90^\circ}{20 \angle -7.12^\circ}$$

$$Z_{34} = 2.5 \angle 82^\circ$$

$$Z_{34} = 0.30 + 2.4j$$

Now the circuit becomes

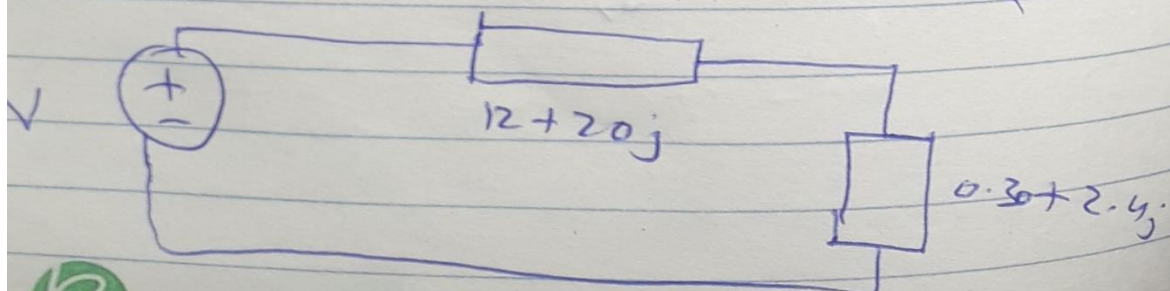

The Two impedance are in series

$$Z_{\text{Total}} = (12 + 20j) + (0.30 + 2.4j)$$

$$Z_T = 12.3 + 22.4j$$

The Current is

$$I_{\text{rms}} = \frac{V}{Z_T}$$

$$I_{\text{rms}} = \frac{50 \angle 120^\circ}{12.3 + 22.4j}$$

$$I_{\text{rms}} = \frac{50 \angle 120^\circ}{25.16 \angle 61.2^\circ}$$

$$I_{\text{rms}} = 1.9 \angle 58.8^\circ$$

And Complex Power is "S"

$$S = V_{\text{rms}} I_{\text{rms}}$$

$$= (50 \angle 120^\circ) (1.9 \angle 58.8^\circ)$$

$$S = 95 \angle 178.8^\circ$$