

Name Muhammad Ali

Reg.no 19pwcse1801


Section A

Question No 1

Solution: -

$$E = 8V$$

$$R = 0.58k\Omega$$

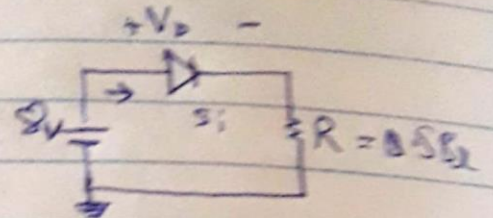

We know that Si diode on

$$V = 0.7V, \text{ so}$$

$$V_D = 0.7V$$

$$V_R = E - V_D$$

$$V_R = 8 - 0.7$$

$$V_R = 7.3V$$

$$I_D = \frac{V_R}{R}$$


$$I_D = \frac{7.3}{0.58k\Omega}$$

$$I_D = 12.5mA$$

Question No 2

$$E_1 = 10$$

$$E_2 = -10$$

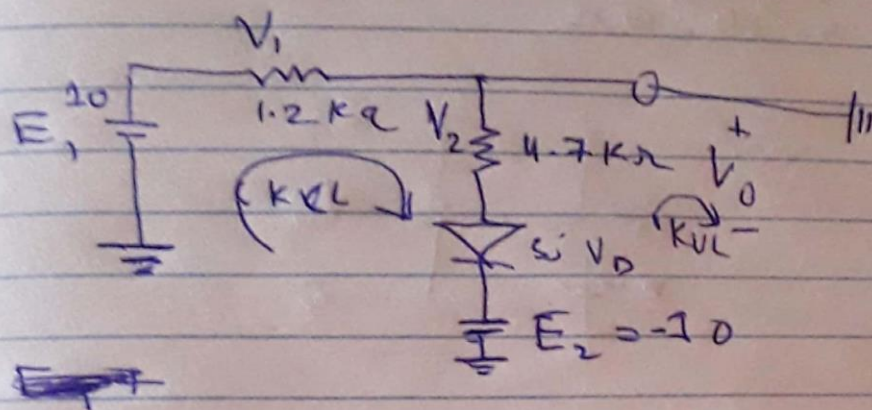

$$E_1 + E_2 - V_D = I(R_1 + R_2)$$

$$I_d = \frac{10 - 10 - 0.7}{(1.2k) + (4.7k)}$$

$$I_d = \frac{-0.7}{5.9 \times 10^3}$$

$$I_d = 0.11 \text{ mA}$$

To find V_o

Applying KVL on second loop

$$-E_2 + V_D + V_2 - V_o = 0$$

$$V_o = -(-10) + (0.7) + I R_2$$

$$V_o = 9.3 + (0.11 \times 10^{-3})(4.7k)$$


$$V_o = 4.80 \text{ V}$$

Question No 3

Date: / /

$$V_s = 105 \text{ V}$$

$$R = 1.53 \text{ k}\Omega$$

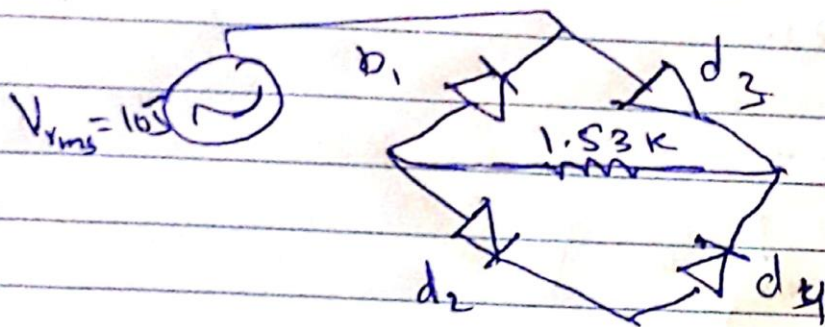

First convert rms values to peak - to peak

$$V_{rms} = \frac{V_m}{\sqrt{2}}$$

$$V_m = (105) (\sqrt{2})$$

$$V_m = 148.4 \text{ V}$$

∴ diode has $V_d = 0.7 \text{ V}$

So for full half cycles two
∴ diode have values

$$V = 0.7 + 0.7$$

$$V = 1.4 \text{ V}$$


Date: ___/___/___

By KVL equation, we get

$$V_{dc} = \frac{2 V_m - 2V}{\pi}$$

$$V_{dc} = \frac{2(148.4) - 2(1.4)}{\pi}$$

$$V_{dc} = 93.6 \text{ V}$$

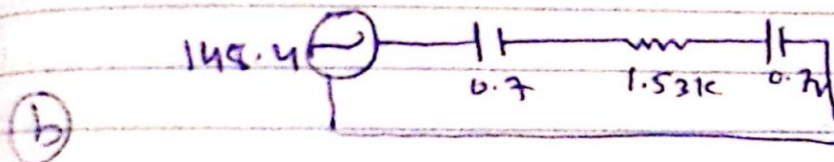

$$PIV = V_m - V_d = 148.4 - 0.7$$

$$PIV = 147.7$$

PIV is for both diode

(c) Find maximum current I_m
Applying KVL on above circuit

$$V_m - V - I_{dmax} R_L = 0$$

$$I_{d(max)} = \frac{V_m - V}{R_L}$$


$$I_{d(max)} = \frac{(148.4 - 1.4)}{(1.53 \text{ k}\Omega)}$$

$$I_{d(max)} = 96 \text{ mA}$$



Babar Paper Product

Question No. 1

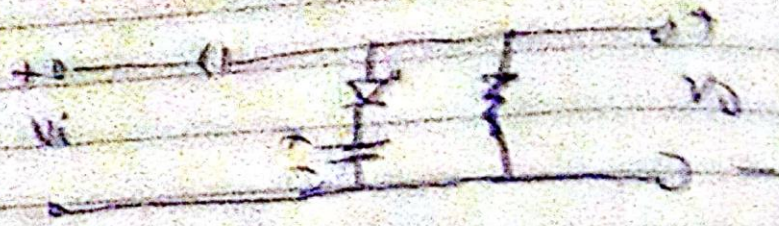

$$V_m = 187 \text{ V}$$

$$E = 16 \text{ V}$$

④ half cycle

$$V_m - E - 0.7 - V_{\text{Cap}} = 0$$

$$V_{\text{Cap}} = 187 - 16 - 0.7$$

$$V_{\text{Cap}} = 170.3$$

So

$$V_{m+} = 16 + 0.7$$

$$V_m = 16.7 \text{ V}$$

For ⑤ half cycle

$$V_{\text{Cap}} = V_m - V_c$$

$$= 187 - 170.3$$

$$V_{\text{Cap}} = 16.7$$


Question No 5

Solution :-

$$R_s = 99\Omega$$

$$V_z = 9V$$

$$R_L = 1080\Omega$$

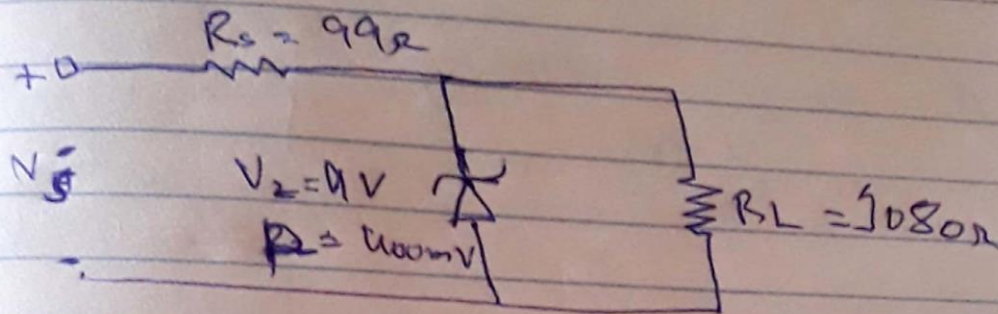

To find the value of V_o
we use voltage divider rule

$$R_L = \frac{R_s V_z}{V_s - V_z}$$

$$I_z = \frac{P}{V_z} = \frac{100m}{9V}$$

$$I_z = 11.11mA$$

$$V_s R_L - V_z R_2 = R_s V_z$$

$$V_s = \frac{R_s V_z + V_z R_L}{R_L}$$

$$V_s = \frac{(99)(9) + (9)(1080\Omega)}{1080\Omega}$$

$$V_s = \frac{10611}{1080\Omega}$$

$$V_s = 9.8V$$

$$V_{R_L} = V_i - V_z$$



$$= 9.8 - 9$$

$$V_{R_L} = 0.8 \text{ V}$$

$$I_{R_L} = \frac{0.8 \text{ V}}{1080} = 0.7 \text{ mA}$$


$$V_{\text{min}} = 0.8 \text{ V}$$

$$V_{\text{max}} = 9.8 \text{ V}$$

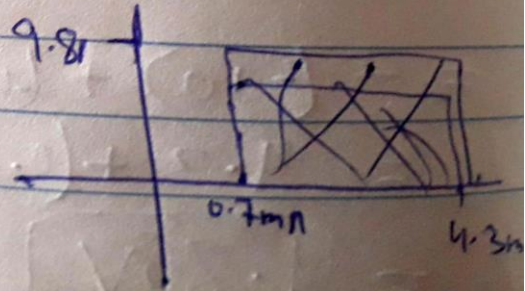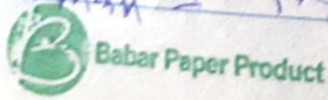

$$E_1 = 10$$

$$E_2 = -10$$

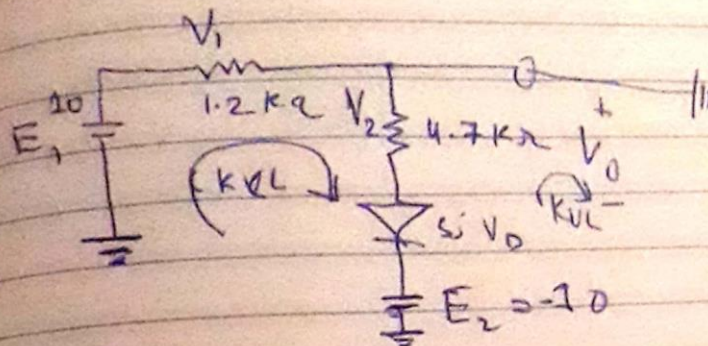

$$E_1 + E_2 - V_D = I(R_1 + R_2)$$

$$I_d = \frac{10 - 10 - 0.7}{(1.2k) + (4.7k)}$$

$$I_d = \frac{-0.7}{5.9 \times 10^3}$$

$$I_d = 0.11 \text{ mA}$$

To find " V_0 "

Applying KVL on second loop

$$-E_2 + V_D + V_2 - V_0 = 0$$

$$V_0 = -(-10) + (0.7) + I R_2$$

$$V_0 = 9.3 + (0.11 \times 10^{-3})(4.7k)$$

$$V_0 = 4.80 \text{ V}$$